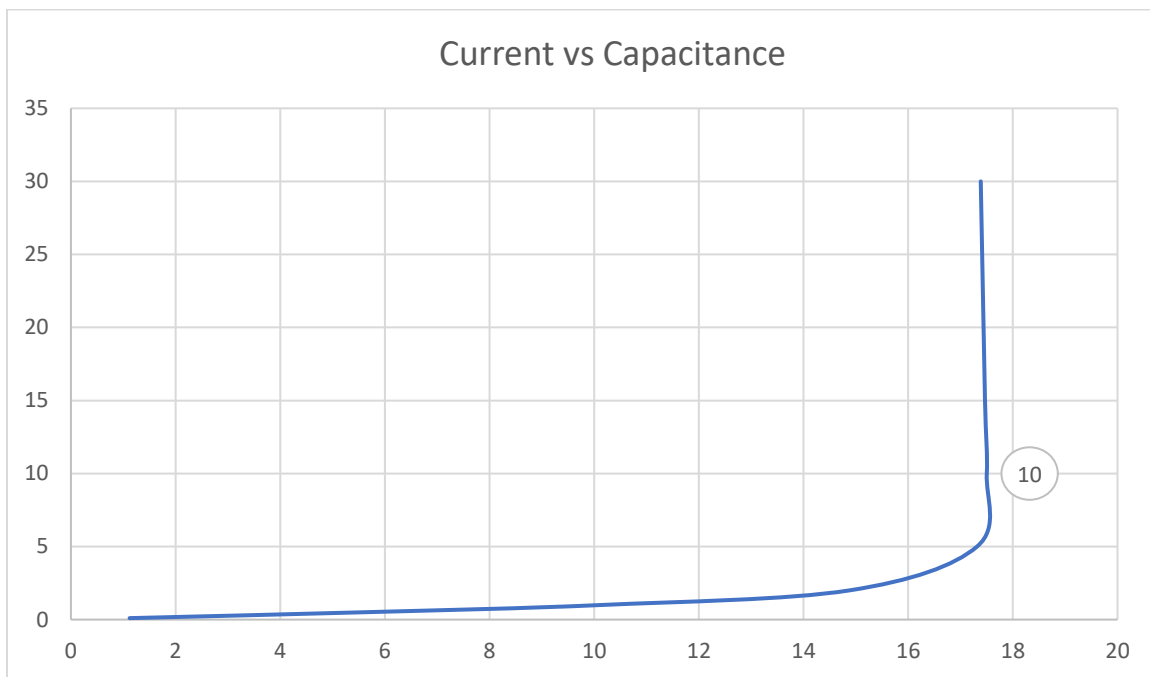


Problem 1:

Capacitance (μF)	Current, I (mA)
0.1	01.121 A
0.5	05.564 A
1.0	10.138 A
2.0	14.878 A
5.0	17.316 A
10.0	17.502 A
15.0	17.468 A
30.0	17.387 A



Problem 2:

70.7% of the peak current 17.502 mA:

$$17.502 \times 0.707 = 12.384 \text{ mA}$$

So, the cutoff current is approximately 12.384 mA.

At 1.0 μF , the current is 10.138 mA (below the cutoff).

At 2.0 μF , the current is 14.878 mA (above the cutoff).

BW: Interpolating between **1.0 μF** (10.138 mA) and **2.0 μF** (14.878 mA), the cutoff capacitance is approximately **1.474 μF** .

Problem 3:

Capacitance (μF)	Current (A)	Power (W)
0.1	0.01121	0.01257
0.5	0.05564	0.3096
1.0	0.10138	1.0279
2.0	0.14878	2.2135
5.0	0.17316	3.0002
10.0	0.17502	3.0632
15.0	0.17468	3.0493

